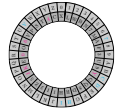




Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



HARDWARE- BESCHREIBUNGSSPRACHEN

Hardwareentwurf von digitalen Schaltungen

12. November 2024
Revision: a01c695 (2024-11-12 16:52:57 +0100)

Steffen Reith

Theoretische Informatik
Studienbereich Angewandte Informatik
Hochschule **RheinMain**



EIN VERILOG-CRASHKURS

EINLEITUNG

Verilog wurde 1983/1984 zunächst als Simulationssprache entwickelt, von Cadence aufgekauft und 1990 frei gegeben.

Erste Standardisierung 1995 durch die IEEE (Verilog 95). **Neuere Version** IEEE Standard 1364–2001 (**Verilog 2001**).

- **Syntax** vergleichbar mit **C** (VHDL ist an ADA / Pascal angelehnt) mit kompakten Code
- **Verbreitet** in **Nordamerika** und **Japan** (**weniger** in **Europa**)
- Kann auch als Sprache von **Netzlisten** verwendet werden
- Unterstützung durch **Open-Source-Tools**
- Die **Mehrheit** der **ASICs** wird in **Verilog** entwickelt.
- **Weniger ausdruckstark** als **VHDL** (Fluch und Segen)

EINLEITUNG (TEIL II)

Die Nähe zu C und Java führt evtl. zu Verwechslungen! Auch in Verilog können z.B. Zeilen, die eine kombinatorische Schaltung beschreiben vertauscht werden.

Verilog ist eine **Hardwarebeschreibungssprache**!

In diesem Abschnitt legen wir auf auf einen Subset von **synthetisierbaren** Sprachkonstrukten fest.

Ziel unserer Auswahl sind **nicht** kommerzielle Tools, sondern offene Entwicklungswerkzeuge wie **OpenRoad**¹ oder Toolchains für bekannte FPGAs, d.h. wir verwenden auch **einige** Sprachkonstrukte von SystemVerilog, die durch das **Synthesewerkzeug yosys unterstützt** werden.

¹siehe <https://theopenroadproject.org/>

LITERATUR & VERILOG

- Donald E. Thomas, Philip R. Moorby, Hardware Description Language, Kluwer Academic Publishers, 2002
- Blaine Readler, Verilog by example, Full Arc Press, 2011

Man sollte sich auch mit den Eigenheiten des Synthesetools beschäftigen! Das bekannte Open-Source-Synthesetool yosys schreibt dazu

*Yosys is a framework for **Verilog RTL synthesis**. It currently has extensive Verilog-2005 support and provides a basic set of synthesis algorithms for various application domains. Selected features and typical applications:*

- Process **almost any synthesizable Verilog-2005 design**
- Converting Verilog to BLIF / EDIF / BTOR / SMT-LIB / simple RTL Verilog / etc.
- ...

PRINZIPIELLER AUFBAU EINES VERILOG-MODULES

```
module module_name (port_list);
```

```
// Definition der Schnittstelle
```

```
Port-Deklaration
```

```
Parameter-Deklaration
```

```
// Beschreibung des Schaltkreises
```

```
Variablen-Deklaration
```

```
Zuweisungen
```

```
Modul-Instanzierungen
```

```
always-Blöcke
```

```
endmodule
```

In modernem Verilog können **Portliste und Portdeklaration zusammengezogen** werden. // leitet einen Kommentar ein.

BEISPIEL - EIN LINEARES SCHIEBEREGISTER

```

module LSFR (
    input wire    load ,
    input wire    loadIt ,
    input wire    enable ,
    output wire   newBit ,
    input wire    clk ,
    input wire    reset );

    wire          [17:0] fsRegN;
    reg           [17:0] fsReg;
    wire          taps_0 , taps_1;
    reg           genBit;

    assign taps_0 = fsReg[0];
    assign taps_1 = fsReg[11];

    always @(*) begin
        genBit = (taps_0 ^ taps_1);

        if (loadIt) begin
            genBit = load;
        end
    end

    assign newBit = fsReg[0];
    assign fsRegN = [genBit, fsReg[17 : 1]];

    always @(posedge clk) begin
        if (reset) begin
            fsReg <= 18'h0;
        end else begin
            if (enable) begin
                fsReg <= fsRegN;
            end
        end
    end
endmodule

```

Dabei geben **input** und **output** die **Richtung** des **Ports** an.

KONSTANTEN & OPERATOREN

Es gibt vier Werte für eine Konstante / Signal: 0, 1, X bzw. x (unbekannt) und Z bzw. z (hochohmig).

Man kann die Breite von Konstanten angeben:

- **Hexadezimalkonstante** mit 32 Bit: `32'hDEADBEEF`
- **Binärkonstante** mit 4 Bit: `4'b1011`
- Zur **besseren Lesbarkeit** kann man auch den **Underscore** verwenden: `12'b1010_1111_0001`

Zur Spezifikation der **Zahlenbasis** sind **b** (binär), **h** (hexadezimal), **o** (oktal) und **d** (dezimal) zulässig.

Der **Default ist dezimal (d)** und die Bitbreite ist optional, d.h. `4711` ist eine zulässige (dezimal) Konstante.

KONSTANTEN & OPERATOREN (II)

Passend zu den Konstanten existiert eine **Array-Schreibweise**:

- `wire [7:0] serDat;` oder `reg [0:32] shiftReg;`
- Einzelne Bits können mit **gesliced** werden: `serDat[3 : 0]` (low-nibble) oder `serDat[7]` (MSB).
- `{serDat[7:6], serDat[1:0]}` notiert die **Konkatenation**.
- Bits können **repliziert** und in ein Array umgewandelt werden, d.h. `{8{serData[7 : 4]}}` enthält acht Kopien des high-nibble von `serDat` und hat eine Breite von 32.

Weiterhin existieren die üblichen **arithmetischen Operationen**, **Ordnungsrelationen**, **Äquivalenzen** und Negation:

- `a + b`, `a - b`, `a * b`, `a / b` und `a % b`
- `a > b`, `a <= b`, und `a >= b`
- `a == b` und `a != b`,
- `!(a = b)`

KONSTANTEN & OPERATOREN (III)

Achtung: Kommen **x** oder **z** vor, so ermittelt der Simulator bei einem Vergleich **false**. Will man dies vermeiden, so existieren die Operatoren **===** und **!==**. Also gilt:

if (4'b110z === 4'b110z) <i>// taken</i> then_statement;	if (4'b110z == 4'b110z) <i>// not taken</i> then_statement;
---	--

Es existieren auch **boolesche Operationen** wie gewohnt:

bitweise Operatoren: & (UND), | (ODER), ~ (NICHT), ^ (XOR) und auch ~^ (XNOR)

logische Operatoren: && (UND), || (ODER) und ! (NICHT)

Schiebeoperation: a << b (schiebe a um b Stellen nach links) und a >> b (verschiebe a um b Positionen nach rechts). Eine negative Anzahl b ist nicht zulässig, leere Stellen werden mit 0 aufgefüllt.

PARAMETER (OLD STYLE)

Um **Designs leichter anpassen** zu können, bietet Verilog die Verwendung von **Parametern** an.

```
module mux (  
    in1 , in2 ,  
    sel ,  
    out );  
  
    parameter WIDTH = 8;  // Anzahl der Bits  
  
    input    [WIDTH - 1 : 0] in1 , in2 ;  
    input    sel ;  
    output   [WIDTH - 1 : 0] out ;  
  
    assign out = sel ? in1 : in2 ;  
  
endmodule
```

INSTANZEN UND STRUKTURELLE BESCHREIBUNGEN

Beschreibt man einen Schaltkreis **durch seine (interne) Struktur** oder soll ein Teilschaltkreis **wiederverwendet** werden, dann wird eine Instanz erzeugt und verdrahtet.

```

module xor2 (                                xor2 xor2_1 // Instanz 1
    input wire a,                            (
    input wire b,                            .a(a),
    output wire e);                          .b(b),
    assign e = a ^ b;                        .e(tmp)
endmodule                                );
                                           xor2 xor2_2 // Instanz 2

module xor3 (                                (
    input wire a,                            .a(c),
    input wire b,                            .b(tmp),
    input wire c,                            .e(e)
    output wire e);                        );

    wire tmp;                                endmodule

```

SEQUENTIELLER CODE

Wie besprochen **übernimmt** ein Flipflop die Eingabe an den **steigenden oder fallenden Flanken** des Taktes.

Dafür wird die **Ereignissteuerung** mit dem **@-Symbol** und **always**-Blöcke verwendet:

```
                                always @ ( posedge clk or
                                                posedge reset )
module FF (input  clk ,        begin
            input  rst ,        if ( rst )
            input  d ,          q <= 1'b0;
            output q );        else
                                q <= d;
                                end
                                reg q;
                                endmodule
```

Die Signalliste hinter dem @ heißt **Sensitivity-List**. Der reset wird **synchron**, wenn man **or posedge reset entfernt**.

EINIGE BASISSCHALTKREISE IN VERILOG

KOMBINATORISCHE SCHALTKREISE

Kombinatorische Schaltkreise entsprechen reinen booleschen Funktionen und enthalten demzufolge **nicht** das Schlüsselwort **reg**. Es wird kein Speicher (Flipflops) erzeugt und Zuweisungen geschehen mit **assign**.

```
module mux4to1 (in1 , in2 , in3 , in4 , sel , out);
```

```
    parameter WIDTH = 8;
```

```
    input [WIDTH - 1 : 0] in1 , in2 , in3 , in4;
```

```
    input [1:0] sel;
```

```
    output [WIDTH - 1 : 0] out;
```

```
    assign out = (sel == 2'b00) ? in1 :
```

```
                (sel == 2'b01) ? in2 :
```

```
                (sel == 2'b10) ? in3 :
```

```
                in4 ;
```

```
endmodule
```


PRIORITÄTSENCODER

Analog zur VHDL-Version formulieren beschreiben wir den Prioritätsencoder wie folgt:

```
module prienc (input  wire [4 : 1] req ,  
               output wire [2 : 0] idx );  
  
    assign idx = (req[4] == 1'b1) ? 3'b100 :  
                  (req[3] == 1'b1) ? 3'b011 :  
                  (req[2] == 1'b1) ? 3'b010 :  
                  (req[1] == 1'b1) ? 3'b001 :  
                  3'b000;  
  
endmodule
```

PRIORITÄTSENCODER (ALTERNATIVE)

Für einen Prioritätsencoder kann man das **don't care-Feature von Verilog** verwenden.

```
module prienc (input [4:1] req,  
               output reg [2:0] idx);  
  
  always @(*) begin  
    casez (req) // casez erlaubt don't-care  
      4'b1???: idx = 3'b100; // Auch: idx = 4;  
      4'b01??: idx = 3'b011;  
      4'b001?: idx = 3'b010;  
      4'b0001: idx = 3'b001;  
      default: idx = 3'b000;  
    endcase  
  end  
  
endmodule
```

Analog ist der **VHDL-Decoder in Verilog** übertragbar.

SYNCHRONES DESIGN (WIEDERHOLUNG)

Im **Gegenteil zu kombinatorischen Schaltkreisen** verwenden sequentielle Schaltkreise **internen Speicher**, d.h. die Ausgabe hängt **nicht nur** von der Eingabe ab.


Bei der synchronen Methode werden **alle Speicherelemente** durch einen **globalen Takt kontrolliert / synchronisiert**. Alle **Berechnungen** werden an der steigenden (und/oder) fallenden **Flanke des Taktes** vorgenommen.

Das synchrone Design ermöglicht den Entwurf, Test und die Synthese von **großen** Schaltkreisen mit marktüblichen Tools. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert dieses Designprinzip zu erinnern!

Weiterhin sollte **keine (kombinatorische) Logik im Taktpfad** sein, da dies zu Problemen mit der Laufzeit der Clocksignale führen kann!

SYNCHRONE SCHALTKREISE (WIEDERHOLUNG)

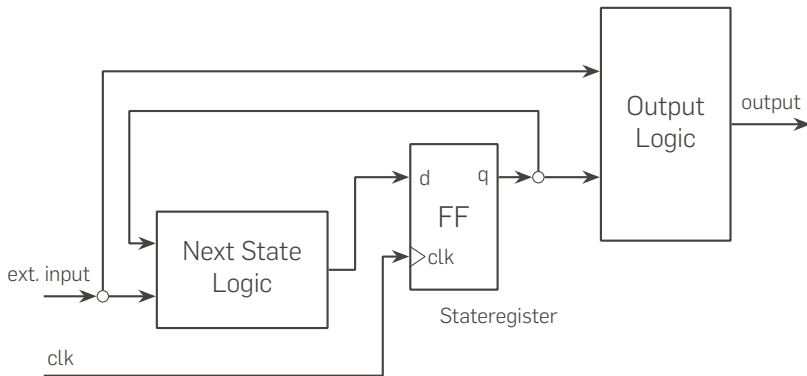Die Struktur von synchronen Schaltkreisen ist **idealisiert** wie folgt aufgebaut:



EIN BINÄRZÄHLER

Entsprechend dem synchronen Design kann ein **frei laufender Binärzähler** (free running binary counter) realisiert werden:

```
module freecnt (value, clk, reset);

    parameter WIDTH = 8;

    input wire clk;
    input wire reset;
    output wire [WIDTH - 1 : 0] value;

    wire [WIDTH - 1 : 0] valN;
    reg [WIDTH - 1 : 0] val;

    always @(posedge clk) begin


        if (reset) begin // Synchron reset
            val <= {WIDTH{1'b0}};
        end else begin
            val <= valN;
        end

    end

    assign valN = val + 1; // Nextstate logic
    assign value = val; // Output logic

endmodule
```

DAS RESULTAT EINER SYNTHESE

 

An dieser Stelle kann man genau sehen, dass das Ergebnis dem Schaubild des synchronen Designs folgt.

`RTL_REG_SYNC` entspricht dem **Stateregister** und `RTL_ADD` entspricht der **Next State Logic**.

EINIGE BEMERKUNGEN

Bisher verwenden wir **drei Zuweisungsoperatoren**:

- `assign signal0 = value`,
- `signal2 <= value` und
- `signal1 = value`

Die `assign`-Anweisung ist als **continuous assignment** bekannt und entspricht (grob) einer **immer aktiven Drahtverbindung**. Sie wird für Signale vom Typ `wire` verwendet und ist für **`reg` (Register) nicht zulässig**.

Der Operator `<=` heißt **non-blocking assignment**. Diese Zuweisung wird für **synthetisierte Register** verwendet, d.h. in **`always`**-Blöcken mit **`posedge clk`** in der Sensitivity-Liste.

Die Variante `=` heißt **blocking assignment** und wird für kombinatorische **`always`**-Blöcke verwendet. Achtung: Für Signale vom Typ **`wire` nicht zulässig!** Also **`Typ reg verwenden`**.

EIN MODULO-ZÄHLER

Entsprechend dem synchronen Design kann ein **frei laufender Binärzähler** (free running binary counter) realisiert werden:

```

module modcnt (value, clk, reset, sync);

    parameter WIDTH  = 10,
               MODULO = 800,
               hsMin  = 656,
               hsMax  = 751;

    input wire  clk;
    input wire  reset;
    output wire [WIDTH - 1 : 0] value;
    output wire sync;

    wire [WIDTH - 1 : 0] valN;
    reg  [WIDTH - 1 : 0] val;

    always @(posedge clk) begin

        if (reset) begin // Synchron reset
            val <= {WIDTH{1'b0}};
        end else begin
            val <= valN;
        end

        // Nextstate logic
        assign valN = (val < MODULO) ? val + 1 : 0;

        // Output logic
        assign value = val;
        assign sync  = ((val >= hsMin) && (val <= hsMax))


    endmodule

end

```

DAS RESULTAT EINER SYNTHESE

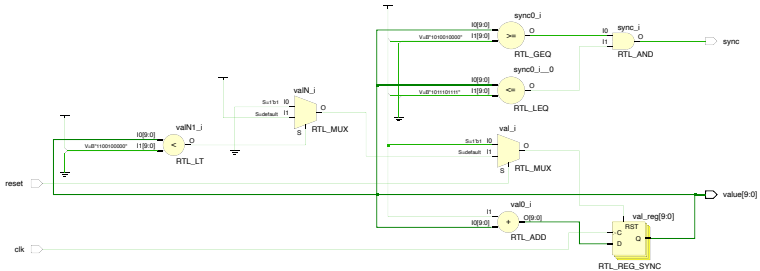In diesem Fall sind **Next State Logic** und **Output Logic** natürlich deutlich komplizierter:



EIN REGISTERFILE

RISC-V Prozessoren besitzen ein **Registerfile** mit einem besonderen **Zero-Register**. Lesen **liefert immer eine 0** und Schreiboperationen werden ignoriert.

```
module regfile (input clk,
                input [4:0] writeAdr, input [31 : 0] dataIn,
                input wrEn,
                input [4:0] readAdrA, output reg [31:0] dataOutA,
                input [4:0] readAdrB, output reg [31:0] dataOutB);

    reg [31 : 0] memory [1 : 31];

    always @(posedge clk) begin

        if ((wrEn) && (writeAdr != 0)) begin

            memory[writeAdr] <= dataIn;

        end


        dataOutA <= (readAdrA == 0) ? 0 : memory[readAdrA];
        dataOutB <= (readAdrB == 0) ? 0 : memory[readAdrB];

    end

endmodule
```

SYNTHESE DES REGISTERFILES

 Das Syntheseresultat ist dann schon etwas unübersichtlicher:



AUSGEWÄHLTE FEATURES VON VERILOG

EIN PARAMETRISIERTER COUNTER

Die **neueren Varianten** von Verilog bieten eine verbesserte Version des schon bekannten **Parameter-Features**:

```

module cnt
  #(parameter N = 8,
    parameter DOWN = 0)

  (input clk ,
    input resetN ,
    input enable ,
    output reg [N-1:0] out);

  always @ (posedge clk) begin

    if (!resetN) begin // Synchron
      out <= 0;
    end else begin
      if (enable)
        if (DOWN)
          out <= out - 1;
        else
          out <= out + 1;
      else
        out <= out;
      end

    end

endmodule

```

```

module doubleSum
  #(parameter N = 8)
  (input clk ,
    input resetN ,
    input enable ,
    output [N : 0] sum);

  wire [N - 1 : 0] val0;
  wire [N - 1 : 0] val1;

  // Counter 0
  cnt #(.N(N), .DOWN(0)) c0 (.clk(clk),
    .resetN(resetN),
    .enable(enable),
    .out(val0));


  // Counter 1
  cnt #(.N(N), .DOWN(1)) c1 (.clk(clk),
    .resetN(resetN),
    .enable(enable),
    .out(val1));

  assign sum = val0 + val1;

endmodule

```

SYNTHESE EINES PARAMETRISIERTEN COUNTERS

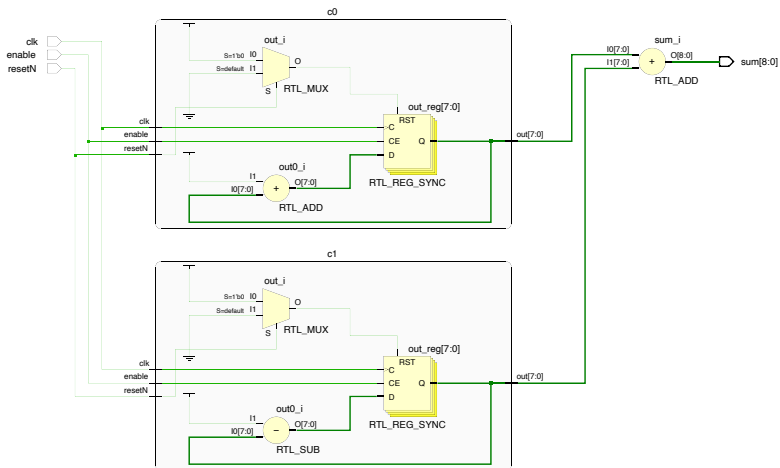

EINE ALTERNATIVE VORGEHENSWEISE

Verilog bietet weiterhin eine **(ältere) Möglichkeit** für die Parametrisierung eines Designs:

```
module double
#(parameter N = 8)
  (input  clk,
   input  resetN,
   input  enable,
   output [N : 0] sum);

  wire [N - 1 : 0] val0;
  wire [N - 1 : 0] val1;

  // Counter 0
  defparam c0.N = N;
  defparam c0.DOWN = 0;
  cnt c0 (.clk(clk),
          .resetN(resetN),
          .enable(enable),
          .out(val0));

  // Counter 1
  defparam c1.N = N;
  defparam c1.DOWN = 1;
  cnt c1 (.clk(clk),
          .resetN(resetN),
          .enable(enable),
          .out(val1));

  assign sum = val0 + val1;
endmodule
```

Diese Variante führt zum **gleichen Syntheseresultat**.

BEDINGTE ÜBERSETZUNG

Verilog kennt einen Präprozessor (vgl. C/C++) mit ``define`, ``include` und ``ifndef`.

Dabei definiert ein `parameter` eine Konstante und ``define` eine **Textsubstitution**.

```
'define SHIFT_RIGHT
module defineDemo (input clk, s_in,
                  output s_out);


    reg [3:0] regs;

    always @(posedge clk) begin // Next State Logic im always - Block
        'ifdef SHIFT_RIGHT
            regs <= [s_in, regs[3:1]];
        'else
            regs <= [regs[2:0], s_in];
        'endif
    end

    'ifdef SHIFT_RIGHT
        assign s_out = regs[0];
    'else
        assign s_out = regs[3];
    'endif
endmodule
```

ZWEI SYNTHESEERESULTATE

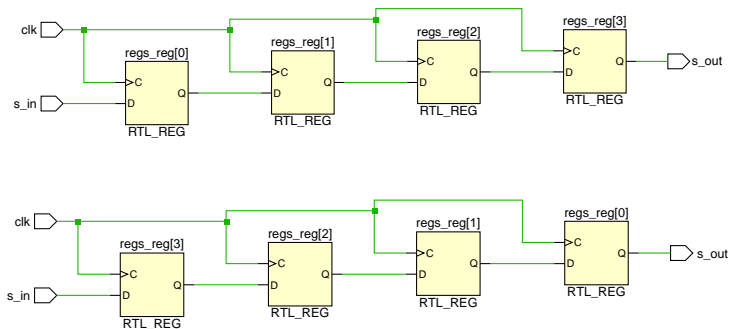Durch die bedingte Synthese erhält man **zwei unterschiedliche Schieberegister**:



MODULARISIERUNG

Vergleichbar mit dem Include-Mechanismus von C/C++ bietet Verilog die Möglichkeit einer **primitiven Modularisierung** mit ``include`.

Dabei ist das **Tick-Symbol** ``` wieder der Marker für einen Präprozessor-Befehl, vergleichbar mit `#` bei C/C++.

Mit ``include headers_def.h` können z.B. Konfigurationseinstellungen aus der Datei `headers_def.h` **inkludiert** werden. Da ein **reiner Textersatz** durchgeführt wird, ist die **Dateiendung** im Prinzip **beliebig**. Sinnvollerweise verwendet man `.h` analog zu C.

Sollte ein ``define` vor einem ``include` angeordnet sein, so wird der Textersatz auch im inkludierten Headerfile durchgeführt, d.h. ein ``define` **gilt global** ab der Definition. Damit können aber vergleichbar mit C **unbeabsichtige Ersetzungen** passieren.

EINIGE ERWEITERUNGEN

Das Open-Source Synthesetool **yosys** stellt einige **ausgewählte Erweiterungen** aus **SystemVerilog** zur Verfügung.

- Besonders interessant ist der **logic-Datentyp**, der **Zuweisungen** und **reg** und **wire** **deutlich vereinfacht**. Mit **logic signed** deklariert man **vorzeichenbehaftete Zahlen**.
- Für **sequentielle Logik** wurde der spezielle Block **always_ff** eingeführt. Für Zuweisungen werden ausschließlich **non-blocking Assignments (<=)** verwendet.
- Für **kombinatorische Logik** ersetzt **always_comb** das Konstrukt **always @(*)**. In **always_comb**-Blöcken werden nur **blocking Assignments (=)** verwendet.

ERWEITERUNGEN - EIN BEISPIEL

Nun soll der free-running counter neu implementiert werden:

```
module freecnt2

  #(parameter WIDTH = 8)

  (input logic clk,
   input logic reset,
   output logic [WIDTH - 1 : 0] value);

  logic [WIDTH - 1 : 0] valN;
  logic [WIDTH - 1 : 0] val;

  always_ff @(posedge clk) begin

    if (reset) begin // Synchron reset
      val <= [WIDTH{1'b0}];
    end else begin
      val <= valN;
    end

  end

  always_comb begin

    valN = val + 1; // Nextstate logic
    value = val; // Output logic

  end

endmodule
```

 

BLOCKING UND NON-BLOCKING ASSIGNMENTS IN ALWAYS_FF

Vorsicht mit falschen Zuweisungen in `always_ff`:

```
module demoOk (input clk,
               input d,
               output q1,
               output q2,
               output q3);
```

```
    always_ff @(posedge clk) begin
        q1 <= d;
        q2 <= q1;
        q3 <= q2;
    end
```

endmodule



```
module demoWrong (input clk,
                  input d,
                  output q1,
                  output q2,
                  output q3);
```

```
    always_ff @(posedge clk) begin
        q1 = d;
        q2 = q1;
        q3 = q2;
    end
```

end

endmodule

